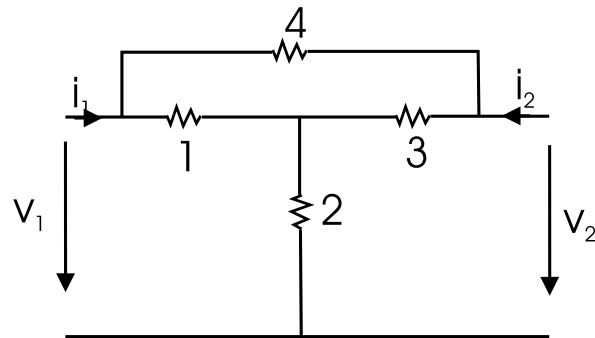


B.10 Quadripolos I

Exercício 1: Considere o circuito da figura abaixo e calcule:



- o quadripolo de impedâncias correspondente
- o quadripolo de admitâncias correspondente
- o quadripolo de parâmetros híbridos correspondente

Exercício 2: Para o circuito da figura determine y_{12} .

