


QUADRIPOLOS



- **CARACTERIZAÇÃO:** Estabelecimento de relações que envolvam V_1 , I_1 , V_2 , I_2 , no domínio da frequência, recorrendo-se à análise fasorial.
- **PARÂMETROS DE IMPEDÂNCIA (I_1, I_2 variáveis independentes):**

$$\begin{cases} V_1 = Z_{11}I_1 + Z_{12}I_2 \\ V_2 = Z_{21}I_1 + Z_{22}I_2 \end{cases} \quad \longleftrightarrow \quad \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

$$Z_{11} = \frac{V_1}{I_1} \Big|_{I_2=0} \qquad \qquad Z_{21} = \frac{V_2}{I_1} \Big|_{I_2=0}$$

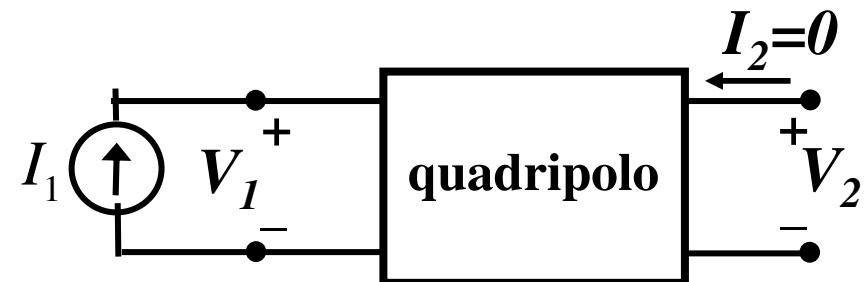


QUADRIPOLOS



- **PARÂMETROS DE IMPEDÂNCIA (I_1, I_2 variáveis independentes):**

$$\begin{cases} V_1 = Z_{11}I_1 + Z_{12}I_2 \\ V_2 = Z_{21}I_1 + Z_{22}I_2 \end{cases} \quad \longleftrightarrow \quad \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$


$$Z_{12} = \frac{V_1}{I_2} \Big|_{I_1=0} \qquad Z_{22} = \frac{V_2}{I_2} \Big|_{I_1=0}$$

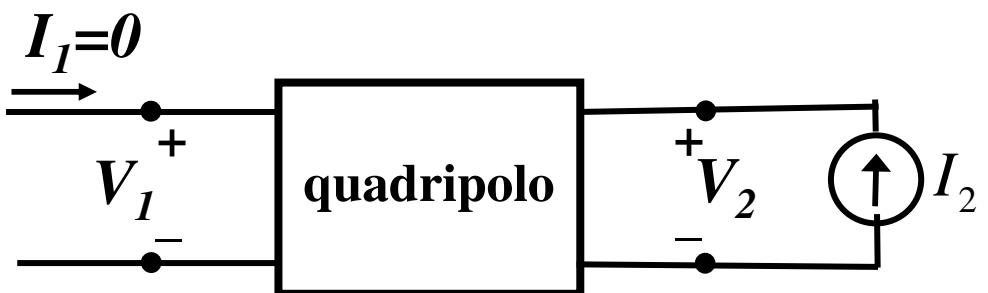

QUADRIPOLOS

LIGAÇÃO DE QUADRIPOLOS EM SÉRIE:

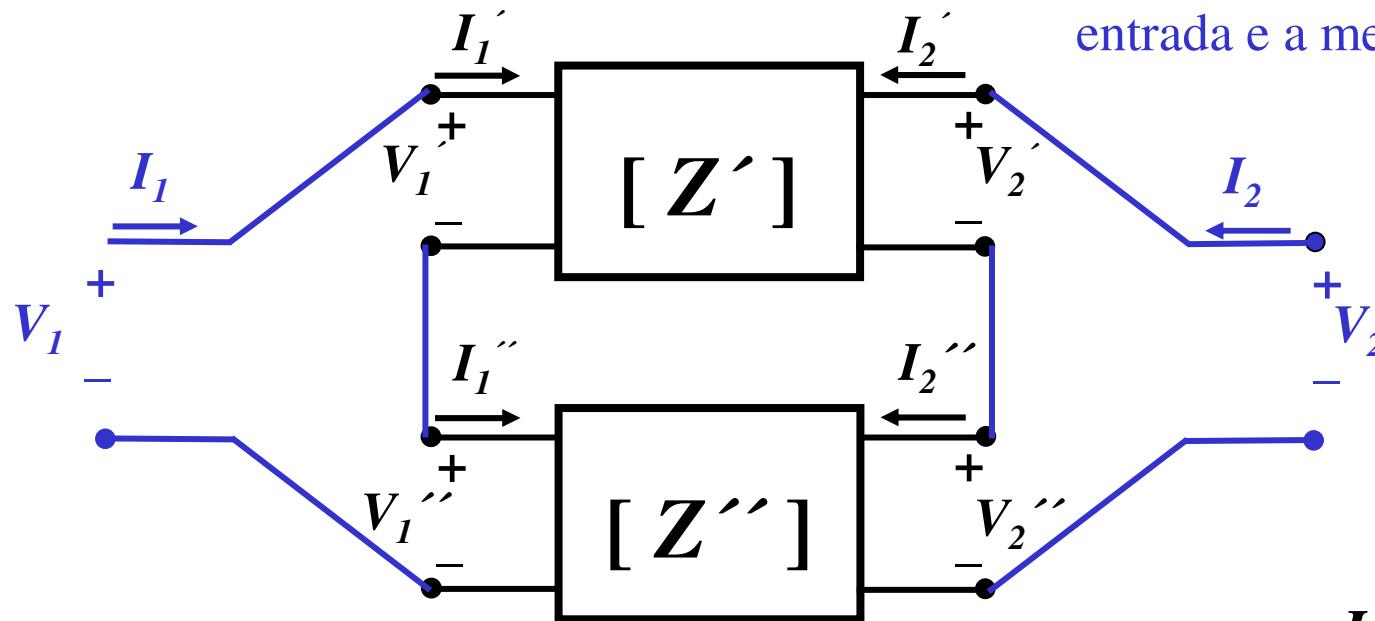
Partilham a mesma corrente de entrada e a mesma corrente de saída.



$$Z_{eq11} = \frac{V_1}{I_1} \Big|_{I_2=0} \quad Z_{eq11} = Z'_1 + Z''_1$$

$$Z_{eq22} = \frac{V_2}{I_2} \Big|_{I_1=0} \quad Z_{eq22} = Z'_2 + Z''_2$$



$$Z_{eq21} = \frac{V_2}{I_1} \Big|_{I_2=0} \quad Z_{eq21} = Z'_{21} + Z''_{21} \quad Z_{eq12} = \frac{V_1}{I_2} \Big|_{I_1=0} \quad Z_{eq12} = Z'_{12} + Z''_{12}$$

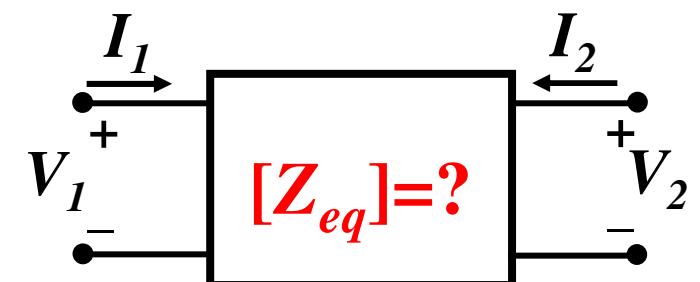

$$\boxed{[Z_{eq}] = [Z'] + [Z'']}$$

QUADRIPOLOS

PARÂMETROS DE ADMITÂNCIA

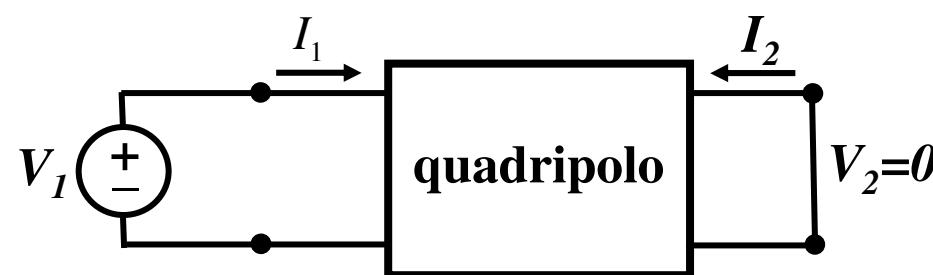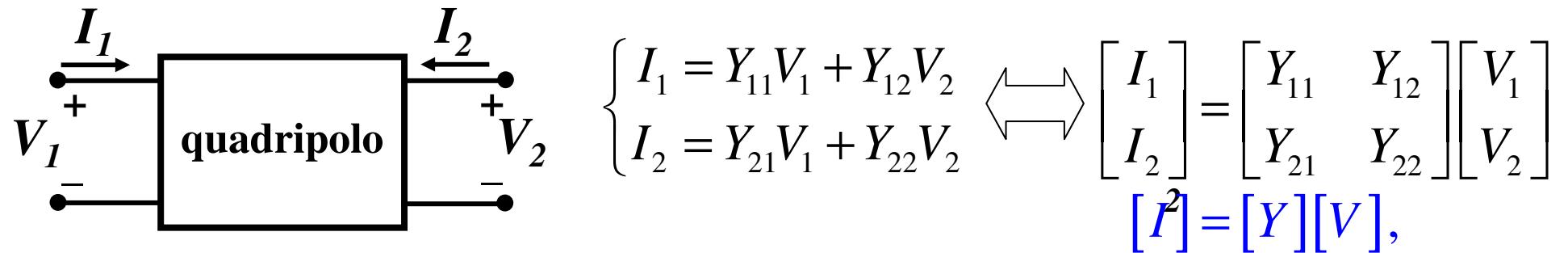

$$Y_{11} = \frac{I_1}{V_1} \Big|_{V_2=0} \quad : \text{Admitância de entrada}$$

$$Y_{12} = \frac{I_1}{V_2} \Big|_{V_1=0} \quad : \text{Admitância de transferência inversa}$$


$$Y_{21} = \frac{I_2}{V_1} \Big|_{V_2=0} \quad : \text{Admitância de transferência directa}$$

$$Y_{22} = \frac{I_2}{V_2} \Big|_{V_1=0} \quad : \text{Admitância de saída}$$


QUADRIPOLOS

LIGAÇÃO DE QUADRIPOLOS EM PARALELO:

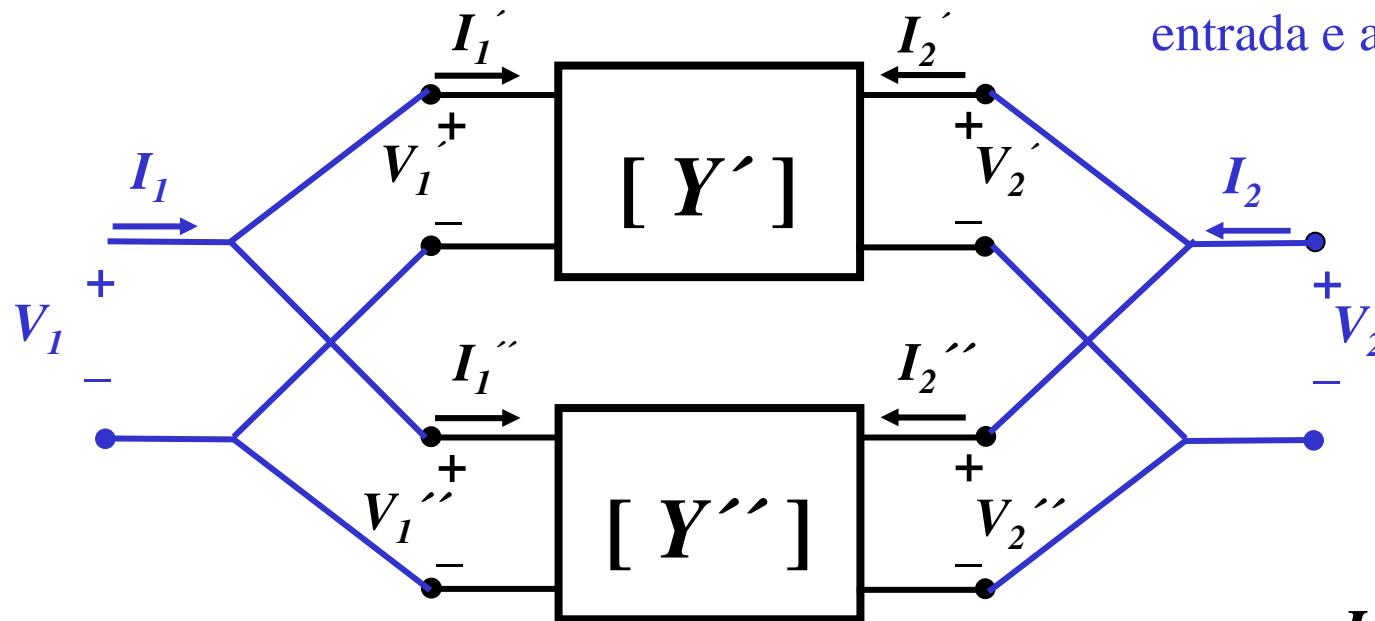Partilham a mesma tensão de entrada e a mesma tensão de saída.


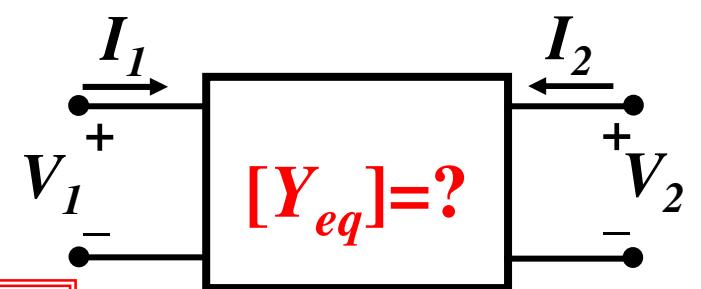
$$\begin{cases} I_1 = Y_{eq11}V_1 + Y_{eq12}V_2 \\ I_2 = Y_{eq21}V_1 + Y_{eq22}V_2 \end{cases}$$



$$Y_{eq11} = \left. \frac{I_1}{V_1} \right|_{V_2=0}$$

$$Y_{eq11} = Y'_{11} + Y''_{11}$$

$$Y_{eq22} = \left. \frac{I_2}{V_2} \right|_{V_1=0}$$

$$Y_{eq22} = Y'_{22} + Y''_{22}$$

$$Y_{eq21} = \left. \frac{I_2}{V_1} \right|_{V_2=0}$$

$$Y_{eq21} = Y'_{21} + Y''_{21}$$

$$\boxed{[Y_{eq}] = [Y'] + [Y'']}$$

$$Y_{eq12} = \left. \frac{I_1}{V_2} \right|_{V_1=0} \quad Y_{eq12} = Y'_{12} + Y''_{12}$$


QUADRIPOLOS

PARÂMETROS SÉRIE OU CASCATA




$$\begin{cases} V_1 = A_{11}V_2 - A_{12}I_2 \\ I_1 = A_{21}V_2 - A_{22}I_2 \end{cases} \quad \begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix}_2 = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ -I_2 \end{bmatrix}$$

A – Matriz dos parâmetros série

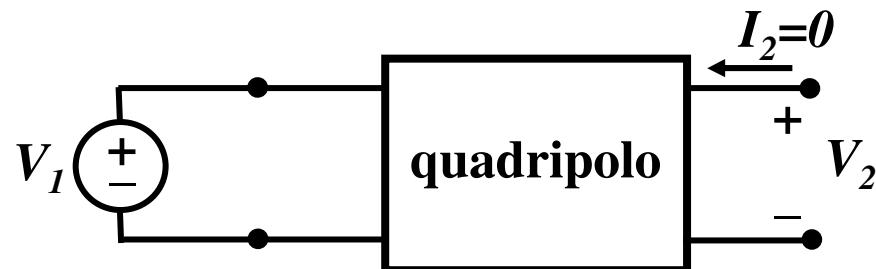

$$A_{11} = \left. \frac{V_1}{V_2} \right|_{I_2=0} : \text{Ganho de tensão inverso}$$

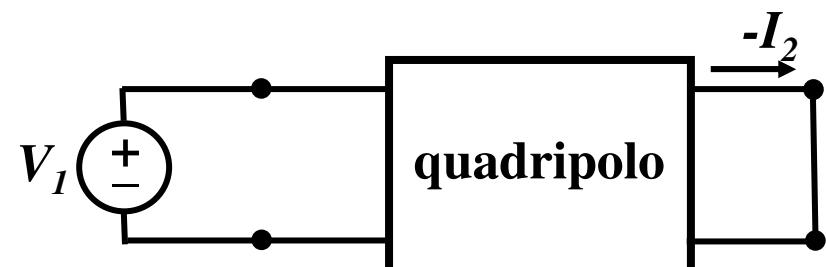

$$A_{12} = \left. \frac{V_1}{-I_2} \right|_{V_2=0} : \text{Inverso do ganho de transcondutância.}$$


QUADRIPOLOS

PARÂMETROS SÉRIE OU CASCATA




$$\begin{cases} V_1 = A_{11}V_2 - A_{12}I_2 \\ I_1 = A_{21}V_2 - A_{22}I_2 \end{cases} \quad \begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix}_2 = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ -I_2 \end{bmatrix}$$

A – Matriz dos parâmetros série

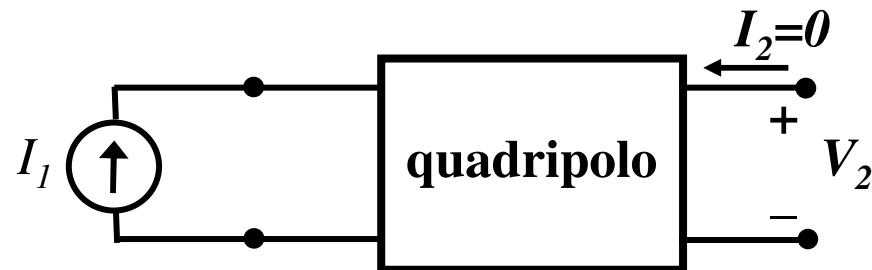

$$A_{21} = \left. \frac{I_1}{V_2} \right|_{I_2=0} : \text{ Inverso do ganho de transimpedância.}$$

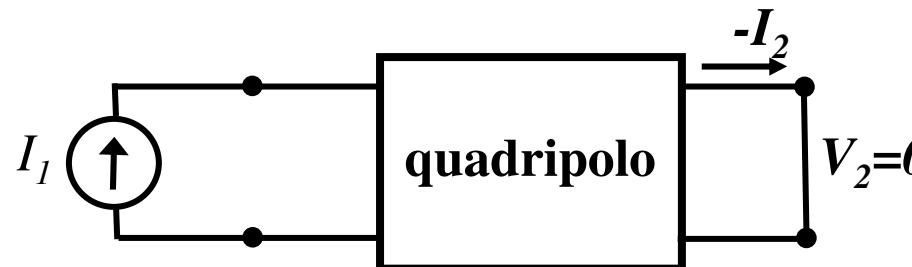

$$A_{22} = \left. \frac{I_1}{-I_2} \right|_{V_2=0} : \text{ Ganho de corrente inverso.}$$