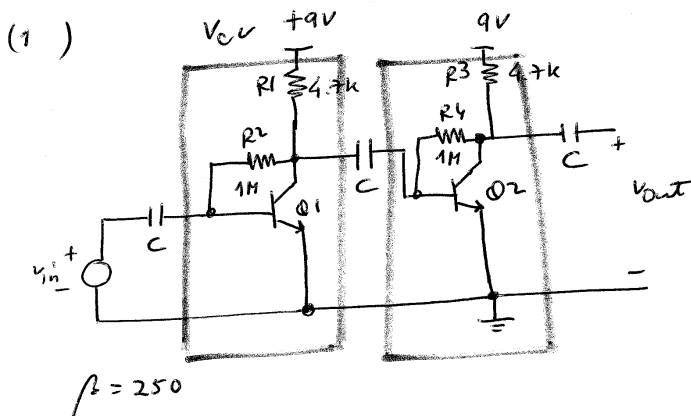


ELECTRÓNICA 1 - AULA 10

AMPLIFICADORES COM DOIS ANDARES



(1a) Ponto de funcionamento dos transistores

Assumindo que a corrente na base I_B é desprezível

$$\text{temos } V_{BE1} = V_{CE1} = 0.7V$$

$$V_{BE2} = V_{CE2} = 0.7V$$

Nota que os dois circuitos estão isolados para sinais DC - logo os pontos de polarização são independentes

Para o 1º andar tem-se

$$I_{C1} = \frac{V_{CC} - V_{CE1}}{R_1} = \frac{9 - 0.7}{4.7 \times 10^3} = 1.766 \text{ mA}$$


logo o ponto de funcionamento dos transistores é

$$(V_{CE1}, I_{C1}) = (0.7V, 1.766 \text{ mA})$$

$$(V_{CE2}, I_{C2}) = (0.7V, 1.766 \text{ mA})$$

porque os dois andares são iguais!

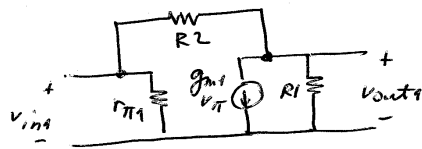(16) Modelo de pequeno sinal para o 1º andar
(o 2º andar é igual)




$$\text{com } \frac{1}{r_{\pi}} = \frac{I_B}{V_T} = \frac{1}{\beta} \frac{I_C}{V_T}$$

$$\text{logo } r_{\pi} = \beta \frac{V_T}{I_C} = 250 \times \frac{25 \times 10^{-3}}{1.766 \times 10^{-3}} = 3540 \Omega$$

$$g_{m1} = \frac{\partial I_C}{\partial V_{BE}} = \frac{I_C}{V_T} = \frac{1 \times 10^{-3}}{25 \times 10^{-3}} = 0.04 \text{ A/V}$$

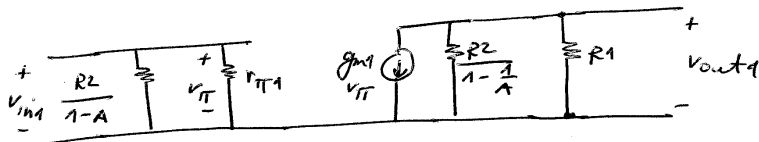Aplicando o teorema de Miller (assumindo que a corrente através de R_2 é desprezável) vem



$$\text{com } A = -g_{m1} R_1 = -0.04 \times 9.7 \times 10^3 = -388$$

$$\text{logo } \frac{R_2}{1-A} = \frac{1 \times 10^6}{1+388} = 2.57 \text{ k}\Omega$$

$$\frac{R_2}{1 - \frac{1}{A}} = \frac{1 \times 10^6}{1 + \frac{1}{388}} = 970 \text{ k}\Omega$$


Tem-se

$$R_{in1} = \frac{v_{in1}}{i_{in1}} = r_{\pi1} \parallel \frac{R_2}{1-A} = 3540 \parallel 2.57 \times 10^3 = 1.62 \text{ k}\Omega$$

$$R_{out1} = \frac{v_{out1}}{i_{out1}} = R_1 \parallel \frac{R_2}{1 - \frac{1}{A}} \approx R_1 = 9.7 \text{ k}\Omega$$

$$\begin{aligned}
 A_{V1} &= \frac{v_{out1}}{v_{in1}} = -g_{m1} \times \left(R_1 \parallel \frac{R_2}{1 - \frac{1}{A}} \right) \\
 &= -0.07 \times (4.7 \times 10^3 \parallel 1 \times 10^6) \\
 &\approx -0.07 \times 4.7 \times 10^3 \\
 &\approx -332
 \end{aligned}$$

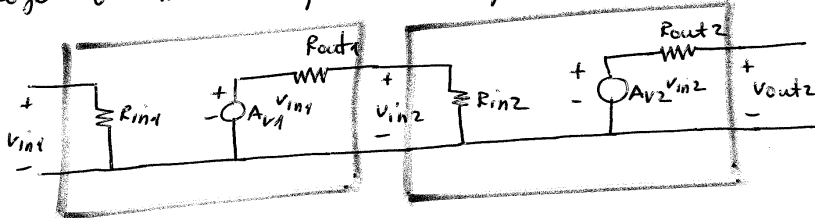Logo o modelo equivalente para os dois andares e'




Logo

$$R_{in} = R_{in1} = 1.62 \text{ k}\Omega$$

$$R_{out} = R_{out2} = 4.7 \text{ k}\Omega$$

$$\begin{aligned}
 A_V &= \frac{v_{out2}}{v_{in1}} = \frac{v_{out2}}{v_{in2}} \times \frac{v_{in2}}{v_{in1}} \\
 &= A_{V2} \times A_{V1} \times \frac{R_{in2}}{R_{in2} + R_{out1}} \\
 &= -332 \times (-332) \times \frac{1.62 \times 10^3}{1.62 \times 10^3 + 4.7 \times 10^3} \\
 &= +28254
 \end{aligned}$$

(2)

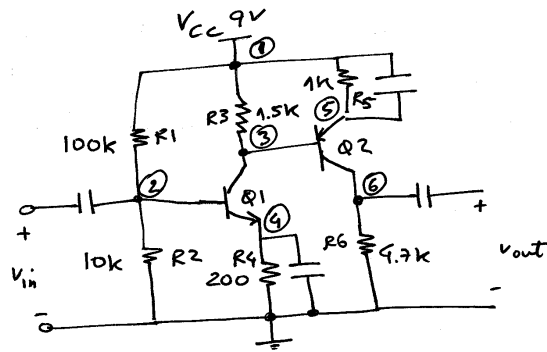

(a) ponto de polarização

Por simplicidade vai-se admitir que se pode desprezar as correntes na base dos transistores, isto é, $I_{B1} \approx I_{B2} \approx 0$

$$V(2) = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC} = \frac{10 \times 10^3}{10 \times 10^3 + 100 \times 10^3} \times 9 = 0.8 \text{ V}$$

logo

$$V(4) = V(2) - 0.7 \text{ V} = 0.8 - 0.7 = 0.1 \text{ V}$$

logo

$$I_{E1} = \frac{V(4)}{R_4} = \frac{0.1}{200} = 0.5 \text{ mA}$$

logo

$$\begin{aligned} V(3) &= V_{CC} - R_3 \times I_{C1} \\ &= 9 - 1.5 \times 10^3 \times 0.5 \times 10^{-3} \\ &= 8.25 \text{ V} \end{aligned}$$

logo

$$V(5) = V(3) + 0.7 \text{ V} = 8.25 + 0.7 = 8.95 \text{ V}$$

logo


$$I_{E2} = \frac{V_{CC} - V(5)}{R_5} = \frac{9 - 8.95}{1 \times 10^3} = 50 \mu\text{A}$$

logo

$$V(6) = R_6 \times I_{C2} = 4.7 \times 10^3 \times 50 \times 10^{-6} = 0.235 \text{ V}$$

logo $(V_{CE1}, I_{C1}) = (8.15V, 0.5mA)$
 $(V_{CE2}, I_{C2}) = (-8.715V, 50\mu A)$

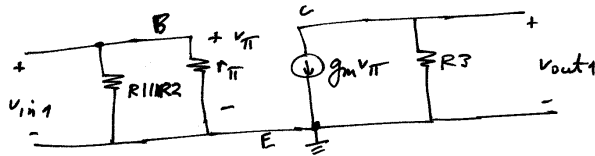(b) modelo de pequeno sinal para o 1° andar



$$r_{\pi} = \beta \frac{V_T}{I_C} = 5k$$


$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = 0.02 A/V$$

$$R_{in1} = \frac{v_{in1}}{i_{in1}} = (R_1 \parallel R_2) \parallel r_{\pi} = 9k \parallel 5k = 3.2k\Omega$$


$$R_{out1} = \frac{v_{out1}}{i_{out1}} = R_3 = 1.5k\Omega$$

$$A_{V1} = \frac{v_{out1}}{v_{in1}} = -g_m R_3 = -0.02 \times 1.5 \times 10^3 = -30$$

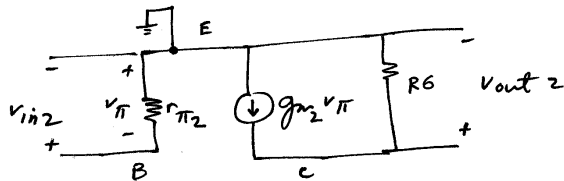(c) modelo de pequeno sinal para o 2° andar



circuito equivalente

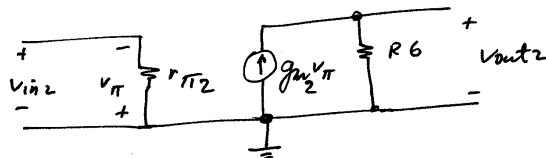


logo

$$R_{out2} = R_6 = 4.7k\Omega$$

$$R_{in2} = r_{\pi2} = \beta \frac{V_T}{I_{C2}} = 100 \times \frac{25mV}{50\mu A} = 50k\Omega$$

$$A_{V2} = -g_{m2} R_6 = -\frac{50\mu A}{25mV} \times 4.7k\Omega = -9.4$$

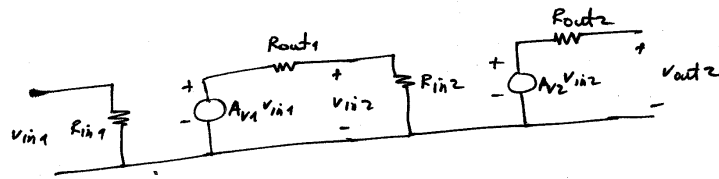(d) circuito equivalente para os dois andares



logo $R_{in} = R_{in1} = 3.2 \text{ k}\Omega$

$R_{out} = R_{out2} = 4.7 \text{ k}\Omega$

$$A_V = \frac{v_{out2}}{v_{in1}} = \frac{v_{out2}}{v_{in2}} \times \frac{v_{in2}}{v_{in1}} = A_{v2} \times \frac{R_{in2}}{R_{in2} + R_{out1}} \times A_{v1}$$

$$= -30 \times \frac{50 \text{ k}}{50 \text{ k} + 1.5 \text{ k}} \times (-9.9)$$

$$= +274 //$$