
Electrónica II Folha de problemas 1

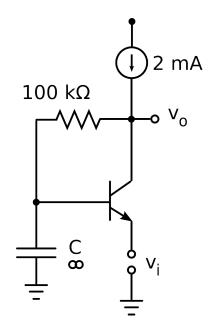

P. Stallinga



$$\beta = 99$$
, $V_A = 100$ V.

- a) Qual é o nome do amplificador acima?
- b) Calcule a polarização
- c) Calcule o ganho do circuito $A_v = v_o/v_i$
- d) Calcule a resistência de saída, rout
- e) Calcule a resistência de entrada, $r_{\rm in}$