 


Electrónica III

LAB 09 - GERADOR DE SEQUÊNCIA EM LÓGICA TSPCL (true single phase clock logic)

1. Projecte e simule em SPICE um circuito sequencial em lógica dinâmica TSPCL que implemente a seguinte sequência em binário natural:



- Os sinais de relógio necessários são implementados com um oscilador em anel com o número de andares julgado necessário.
- Com o fim de aumentar a frequência de funcionamento e regenerar os sinais de saída dimensione e implemente buffers para o oscilador e para os sinais de saída de dimensão conveniente. Experimente colocar os buffers de saída em posições diferentes do circuito.
- Faça uma estimativa teórica dos tempos de propagação nos andares do circuito e determine por simulação à máxima frequência de operação do circuito
- Compare os valores obtidos com os obtidos anteriormente com o circuito implementado em lógica C2MOS (Lab8)
- Repita o estudo assumindo agora a seguinte sequência: 0, 1, 3, 5, 1, 7, 0 ...

SOLUÇÃO PARCIAL

Nota: a síntese do circuito em portas lógicas standard (NAND, NOR) é idêntica ao LAB8.

1. Nº estados

O nº estados tem que ser maior ou igual a 2^n , onde n é o numero de flip-flops. No caso concreto, sendo 5 estados, vamos precisar de três flip-flops: A, B, C

2. Tabela de estados

A tabela de estados do circuito em questão é a seguinte

Estado presente n			Estado seguinte n+1			Estado presente n		
QC	QB	QA	QC	QB	QA	DC	DB	DA
0	0	0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	1	0	1	1
0	1	0	X	X	X	X	X	X
0	1	1	1	0	1	1	0	1
1	0	0	X	X	X	X	X	X
1	0	1	1	1	1	1	1	1
1	1	0	X	X	X	X	X	X
1	1	1	0	0	0	0	0	0

Notas:

- Para os estados não utilizados, o estado seguinte é "X-don't care"

- Em lógica dinâmica C2MOS o flip-flop de eleição é o flip-flop D. A sua tabela de excitação é

Q_n	Q_{n+1}	D_n
0	0	0
0	0	0
0	1	1
0	1	1
1	0	0
1	0	0
1	1	1
1	1	1

Isto é, a entrada D do flip-flop no periodo presente deve ter o valor que se deseja que a saída Q do flip-flop assuma no periodo seguinte

3. Minimização lógica

Minimização utilizando mapas de Karnaugh:

QC \ QB QA	00	01	11	10
0	0	0	1	x
1	x	1	0	x

QC \ QB QA	00	01	11	10
0	0	1	0	x
1	x	1	0	x

QC \ QB QA	00	01	11	10
0	1	1	1	x
1	x	1	0	x

4. Equações lógicas

$$D_C = Q_C \overline{Q_B} + \overline{Q_C} Q_B$$

$$D_C = Q_C \overline{Q_B} + \overline{Q_C} Q_B$$

$$D_C = Q_C \overline{Q_B} \cdot \overline{Q_C} Q_B$$

$$D_B = \overline{Q_B} Q_A$$

$$D_B = \overline{Q_B} Q_A$$

$$D_B = Q_B + \overline{Q_A}$$


$$D_A = \overline{Q_C} + \overline{Q_B}$$

$$D_A = \overline{Q_C} + \overline{Q_B}$$

$$D_A = Q_C \cdot Q_B$$

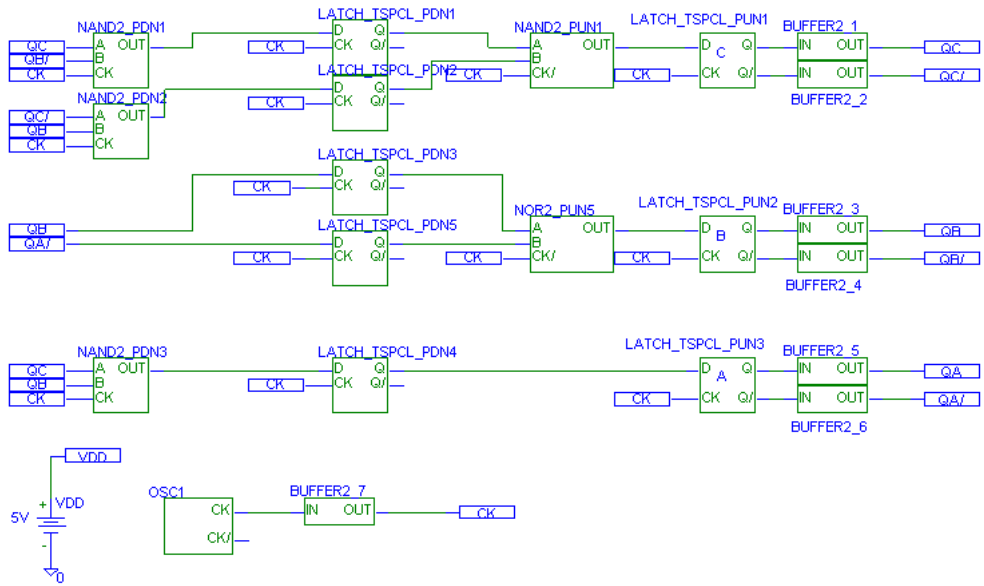5. Diagrama esquemático


O circuito será realizado com portas fundamentais (NOR2 e NAND2) utilizando 2 andares de logica na entrada DC, alternando entre blocos "PDN" e "PUN":




O circuito está realizada numa forma hierarquica utilizando objectos, NAND2_PDN, NAND2_PUN, NOR2_PUN, LATCH_TSPCL_PDN, LATCH_TSPCL_PUN, e OSC.

Note que o circuito apenas utiliza *um relógio* e existe apenas um bloco de lógica em cada andar do pipeline.

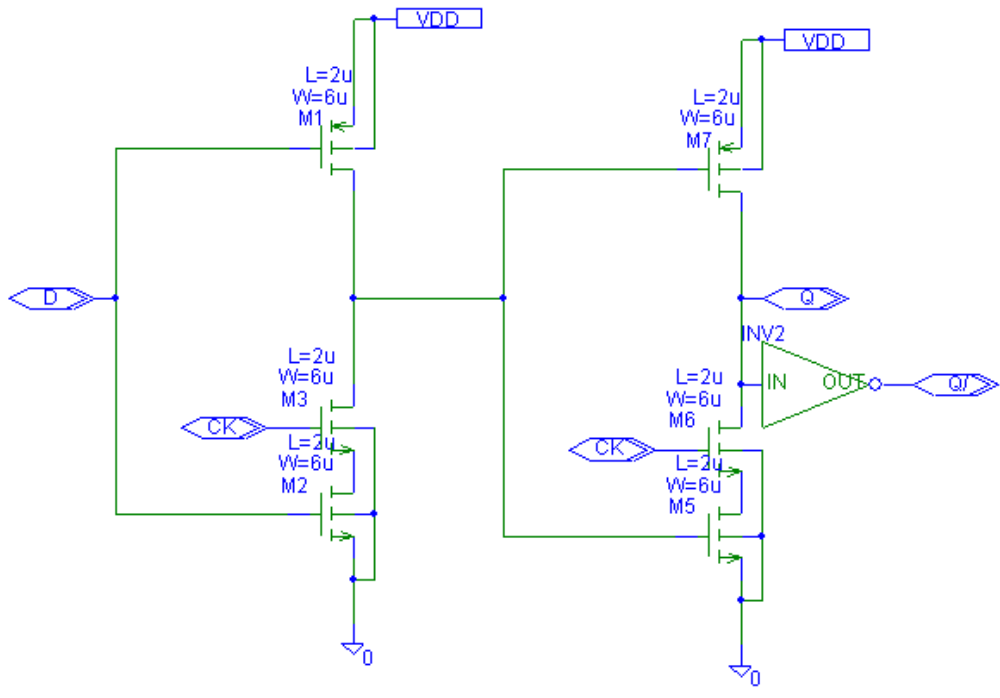
O LATCH_TSPCL_PDN é realizado pelo seguinte esquemático



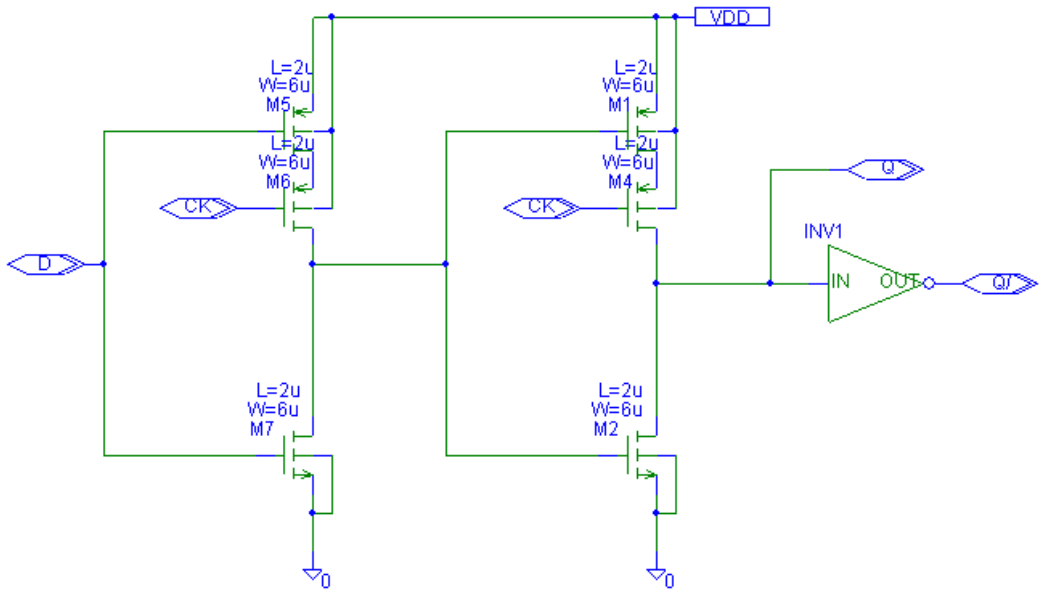O LATCH_TSPCL_PUN é realizado pelo seguinte esquemático




 O oscilador é um oscilador em anel constituído por 11 inversores:



 6. Simulação

Foi realizada uma simulação transiente com uma duração de 100ns:




7. Tempos de propagação

1º andar


Para medir os tempos de propagação do 1º andar, teve que se colocar uma ponta de prova à saída do "master" do flip-flop. O sinal de relógio que inicia o periodo de avaliação é o flanco positivo do sinal "CK".

Mostra-se nos gráficos como foi medido os tempos de propagação t_{pLH} e t_{pHL} no circuito que gera o bit C da sequência (não foi feito "zoom" de propósito para ser mostrada a sequência completa)

- t_{pLH} Circuito bit "C":

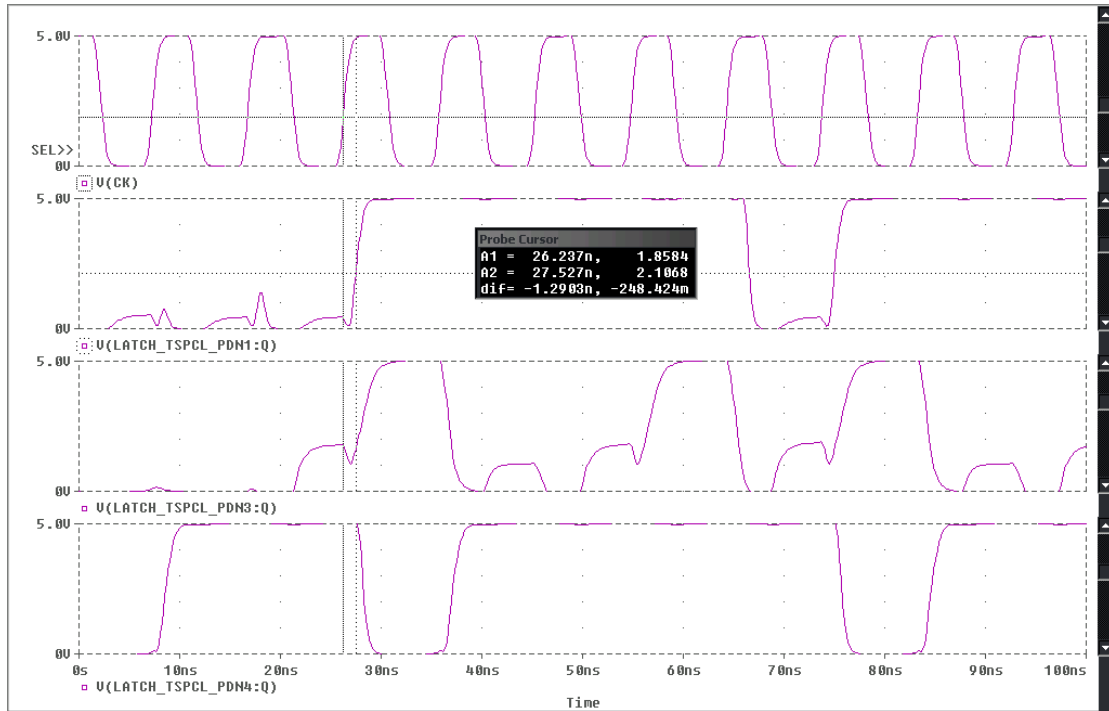

- T_{pHL} Circuito bit "C":


 


Apresenta-se em resumo na próxima tabela os tempos de propagação medidos:

Tempo propagação 1º andar	tpLH	tpHL
Circuito bit "C"	1.3ns	2.3ns
Circuito bit "B"	1.8ns	1.0ns
Circuito bit "A"	1.3ns	1.8ns

2º andar

  Os tempos de propagação do 2º andar medem-se de forma semelhante, mas agora tendo como referência o flanco negativo do sinal de relógio "CK".



Tempo propagação 2º andar	tpLH	tpHL
Circuito bit "C"	3.2ns	1.5ns
Circuito bit "B"	2.9ns	1.5ns
Circuito bit "A"	1.4ns	1.5ns