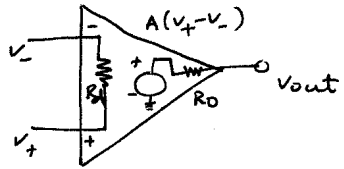


INTERFACING


AULA 1 - AMPLIFICADORES OPERACIONAIS

OP. AMP. IDEAL





1. ganho em malha aberta  $A = \infty$   
 $\Rightarrow V_- = V_+$  para funcionamento linear
2. impedância de entrada  $R_d = \infty$   
 $\Rightarrow i_- = i_+ = 0$
3. resistência de saída  $R_o = 0$
4. largura de banda infinita


OP. AMP. REAL

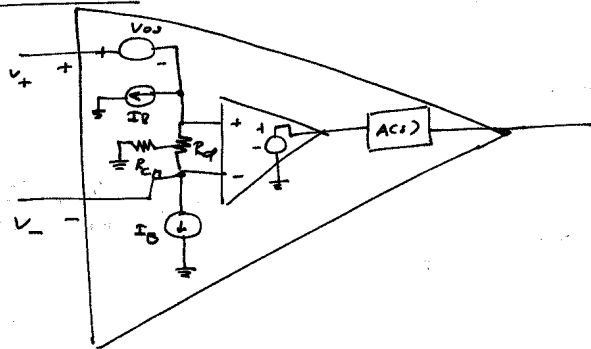

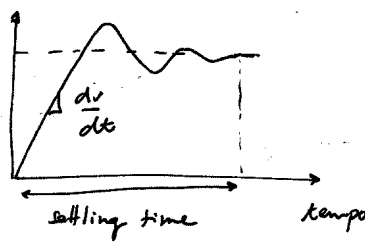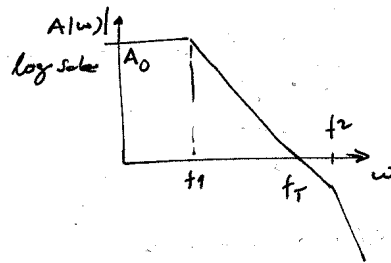- tensões de offset " $V_{os}$ "
- correntes de polarização " $I_B$ "
- corrente de offset " $I_{os}$ "
- resistência de entrada não nula
- ruído
- largura de banda finita
- slew rate
- settling time  $v_{out}$
- $A_0$  finito




amplificador inversor

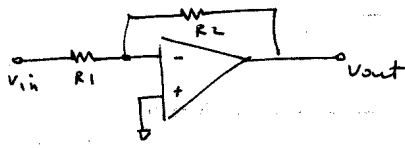


$$V_{out} = -\frac{R_2}{R_1} V_{in}$$

amplificador não inversor

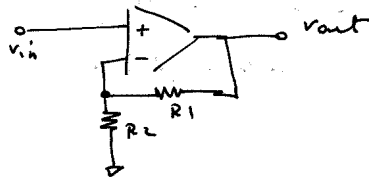


$$V_{out} = \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right) V_{in}$$

amplificador somador

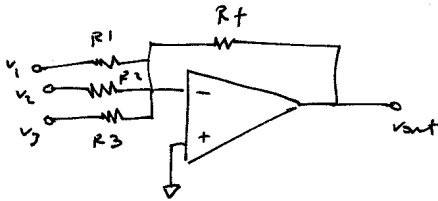


$$V_{out} = -R_f \left( \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3} \right)$$

amplificador subtrator

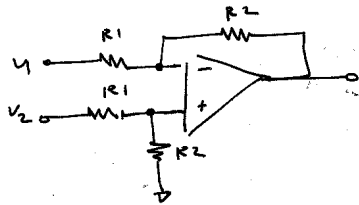


$$V_{out} = \frac{R_2}{R_1} (V_2 - V_1)$$

amplificador integrador

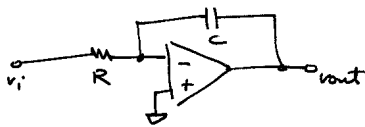

$$V_{out} = -\frac{1}{RC} \int_0^t V_{in}(t) dt + V_{inicial}$$

amplificador diferenciador

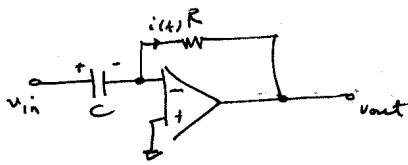

$$v_{out} = -R i(t)$$


$$Q = CV$$

$$\frac{dQ}{dt} = C \frac{dv}{dt}$$

$$i(t) = C \frac{dv_{in}}{dt}$$

$$v_{out} = -RC \frac{dv_{in}}{dt}$$

amplificador de instrumentação

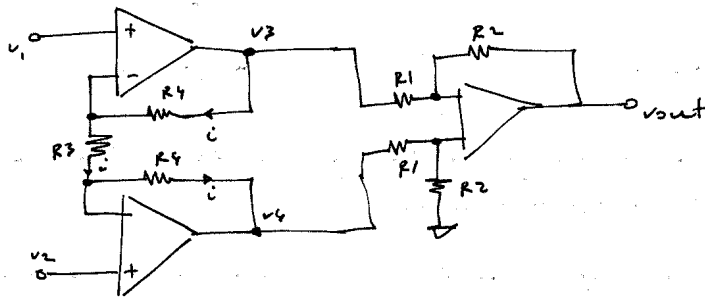

$$v_{out} = (v_1 - v_2) \cdot \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{2R_4 + R_3}{R_3}$$

$$CMRR = \frac{A_D}{A_{CM}} = 100 \sim 100.000$$

- elevada impedância entrada
- CMRR elevado

$$(v_3 - v_4) = i (2R_4 + R_3)$$

$$i = \frac{v_1 - v_2}{R_3}$$


$$\therefore (v_3 - v_4) = \frac{2R_4 + R_3}{R_3} (v_1 - v_2)$$

$$CMRR = \frac{A_D}{A_{CM}} ; A_{CM} = \frac{2OR}{R}$$


interfering amb!
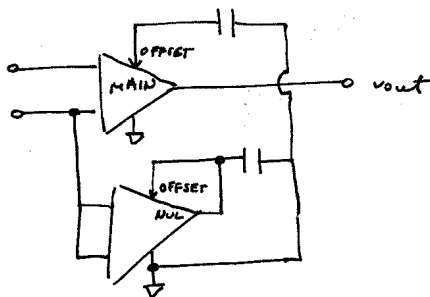
### amplificador chopper

- reduzido offset
- reduzido drift do offset com a temperatura



a) fase 1

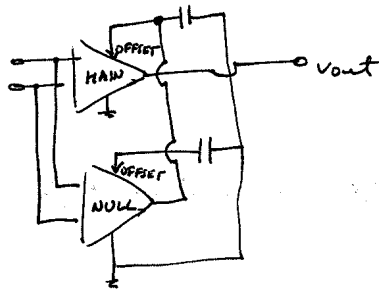


b) fase 2

- na 1ª fase as entradas do amplificador secundário estão ligadas entre si e o seu offset é anulado
- na 2ª fase o amp secundário monitoriza as 2 entradas principais, que são iguais devido ao circuito de realimentação e ajusta o offset no amplificador principal


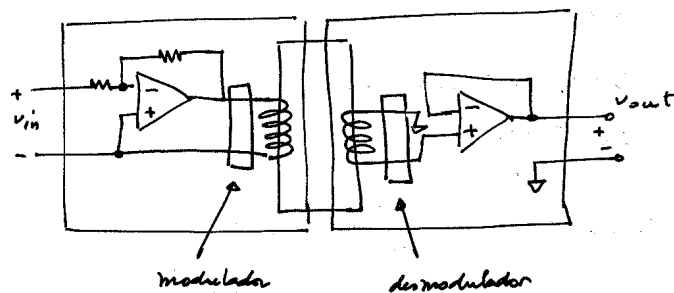
### amplificador isolado

- qda a aplicação exige isolamento entre o sensor e o circuito de amplificar os dados





Aplicações não lineares (realimentação positiva)

- comparador

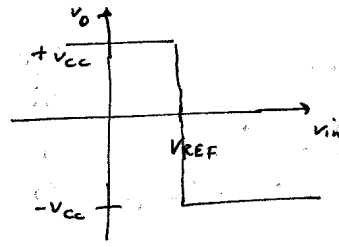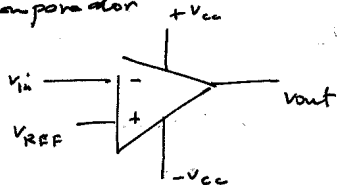

- comparador com histerese

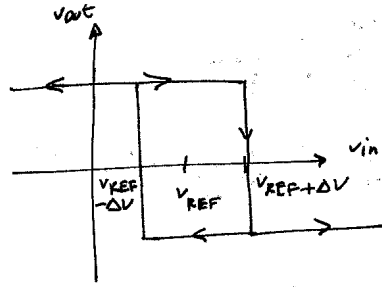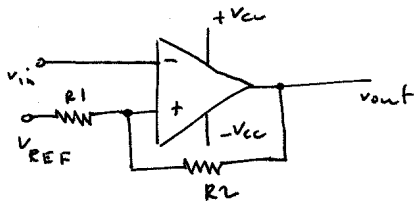


Caso 1  $\Rightarrow v_{out} = +V_{cc}$

$$V_+ = V_{REF} + R_1 \frac{+V_{cc} - V_{REF}}{R_1 + R_2}$$

Caso 2  $\rightarrow v_{out} = -V_{cc}$


$$V_+ = V_{REF} + R_1 \frac{-V_{cc} - V_{REF}}{R_1 + R_2}$$

Exemplo

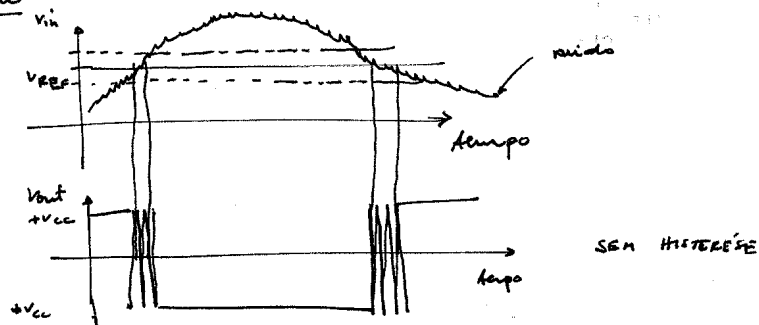

# filtros activos


## passa-baixo

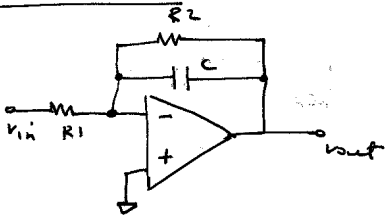


$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = - \frac{Z_{eq}}{R1}$$

$$\frac{1}{Z_{eq}} = \frac{1}{R2} + j\omega C = \frac{1 + j\omega R2 C}{R2}$$
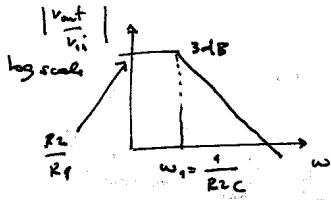
$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = - \frac{R2}{R1} \frac{1}{1 + j\omega/\omega_1} \quad \omega_1 = \frac{1}{R2 C}$$



## passa-alto

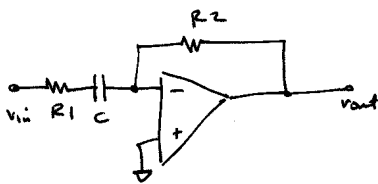

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = - \frac{R2}{Z1_{eq}}$$

$$Z_{eq} = R1 + \frac{1}{j\omega C} = \frac{1 + j\omega R1 C}{j\omega C}$$

$$\frac{v_{out}}{v_{in}} = \frac{-j\omega R2 C}{1 + j\omega R1 C}$$

