

 


 AULA 5 (INTERFACES) - CONVERSÃO ANALÓGICA - DIGITAL (ADC)




$$D = \left[2^n \frac{V_{in}}{V_{REF}} \right]$$

 onde D é a parte inteira de $[\cdot]$ e $V_{REF} = V_{FS}$ é o valor máximo da tensão de entrada.



Sinal de entrada: onda sinusoidal

 

potência do erro de quantização

$$\begin{aligned} \overline{e_q^2} &= \frac{1}{\Delta} \int_{-\Delta/2}^{+\Delta/2} e_q^2 \, de_q \\ &= \frac{1}{\Delta} \int_{-\Delta/2}^{+\Delta/2} x^2 \, dx = \frac{\Delta^2}{12} \end{aligned}$$

potência de um sinal sinal sinusoidal de amplitude $\frac{V_{REF}}{2}$


$$\overline{V_i^2} = \frac{1}{2} \left(\frac{V_{REF}}{2} \right)^2 = \frac{V_{REF}^2}{8} = \frac{2^{2n} \Delta^2}{8}$$

$$SNR = \frac{\overline{V_i^2}}{\overline{e_q^2}} = \frac{2^{2n} \Delta^2 / 8}{\Delta^2 / 12} = \frac{3}{2} 2^{2n}$$



$SNR_{dB} = 6.02 n + 1.76 \text{ dB}$

Arquiteturas para ADCs

Conversor FLASH (paralelo)

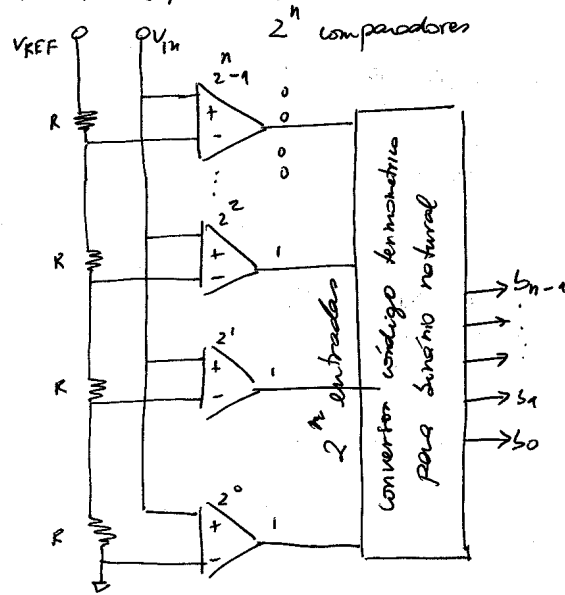


Converter aproximações sucessivas

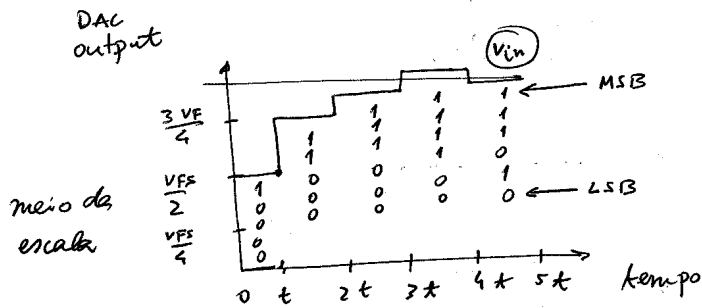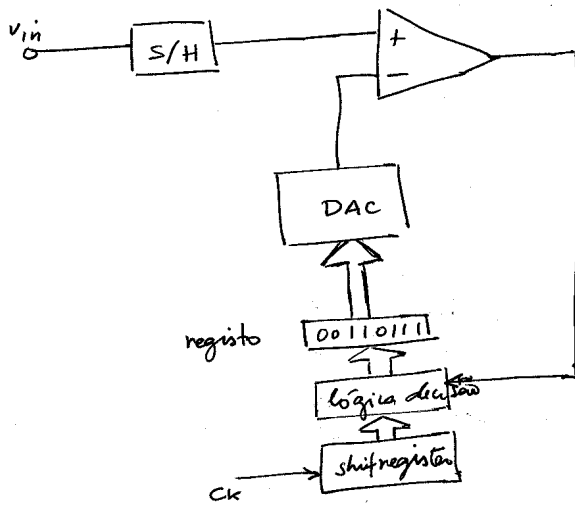


converter de n bits ⇒ 1 conversão em n ciclos de relógio

Converter tipo delta (tracking)

 

 n bits ⇒ 1 conversão
2ⁿ ciclos de relógio



na faixa auto 5

máxima variação do sinal de entrada (slew rate máximo)

$$\frac{dv_{in}}{dt} < \frac{\Delta}{t_{ck}}$$

Assumindo $v_{in} = \frac{V_{REF}}{2} \sin \omega t$


$$\max\left(\frac{dv_{in}}{dt}\right) = \max\left(\omega \frac{V_{REF}}{2} \cos \omega t\right) = \omega \frac{V_{REF}}{2}$$

$$\omega \frac{V_{REF}}{2} < \frac{\Delta}{t_{ck}}$$

$$2\pi f \frac{V_{REF}}{2} < \frac{V_{REF}}{2^n t_{ck}}$$

$$f < \frac{1}{\pi 2^n t_{ck}}$$

Conversor integrador de dupla - rampa

 

- 1 - Condensador C é descarregado
- 2 - Condensador C carrega com a tensão V_{in} durante um tempo T_1 FIXO $T_1 = 2 \tau_{ck}$
- 3 - Condensador C descarrega até zero com a tensão $-V_{REF}$ durante o tempo T_2

$$Q = CV \quad v_{out} = - \frac{Q}{C}$$

$$\frac{dv_{out}}{dt} = - \frac{1}{C} \frac{dQ}{dt}$$

$$\text{mas } \frac{dQ}{dt} = i(t) = \frac{v_{in}}{R}$$

$$\text{logo } \frac{dv_{out}}{dt} = - \frac{1}{RC} v_{in}(t)$$

$$v_{out} = - \frac{1}{RC} \int_0^{T_1} v_{in}(t) dt$$

$$= - \frac{1}{RC} T_1 \frac{1}{T_1} \int_0^{T_1} v_{in}(t) dt$$

$$v_{out} = - \frac{1}{RC} T_1 \bar{v}_{in}$$

Durante o tempo T_2

$$v_{out} = - \frac{1}{RC} T_2 V_{REF}$$

$$\text{logo } T_2 = \frac{\bar{v}_{in}}{V_{REF}} T_1$$

$$n \tau_{ck} = \frac{\bar{v}_{in}}{V_{REF}} 2 \tau_{ck}$$

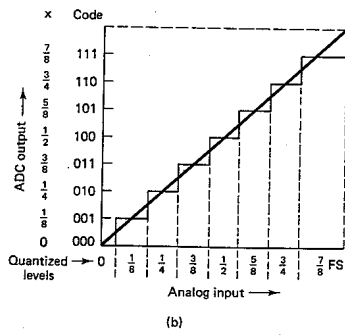
 


Figure 5.1 Analog-to-digital converter. (a) Basic relationship. (b) Ideal characteristics of a 3-bit ADC.

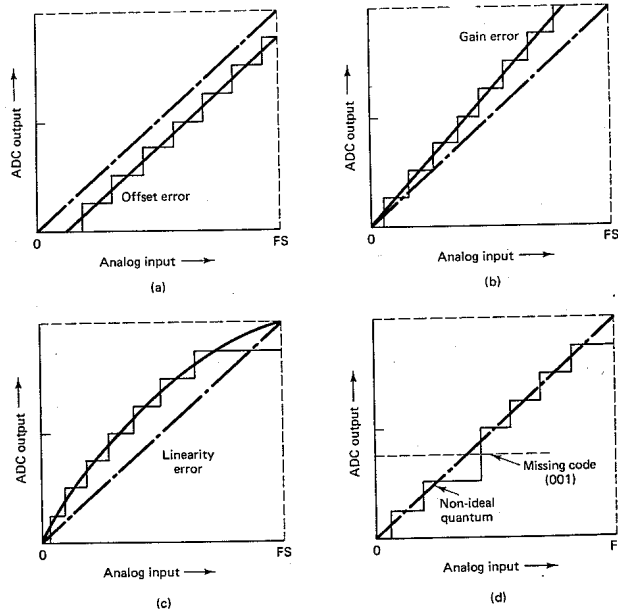


Figure 5.2 Converter errors. (a) Offset error. (b) Gain error. (c) Integral linearity error. (d) Differential linearity error.

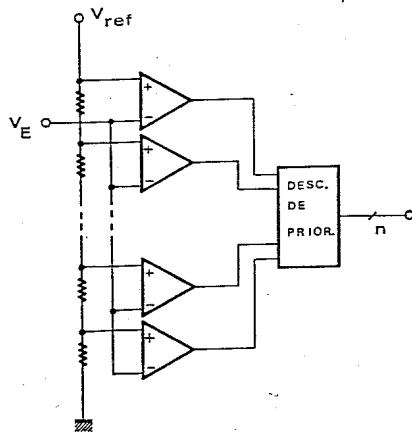


Fig.3.3 - ADC do tipo "flash" [2]

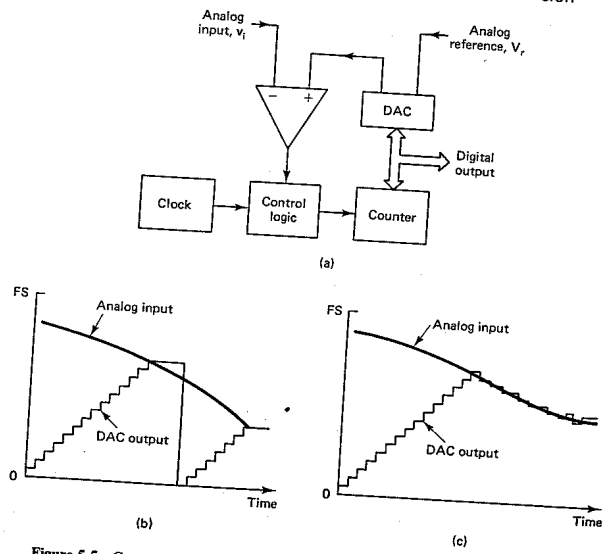


Figure 5.5 Counter or tracking-type ADC and circuit waveforms. (a) Simplified block diagram. (b) Waveforms for counter type. (c) Waveforms for tracking type.

 
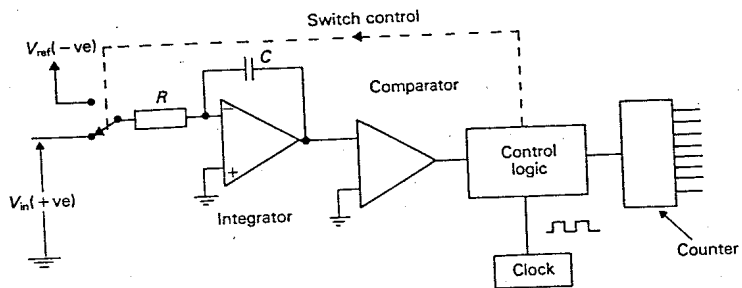


Figure 5.7 Dual-slope ADC. (a) Block diagram. (b) Circuit waveforms.


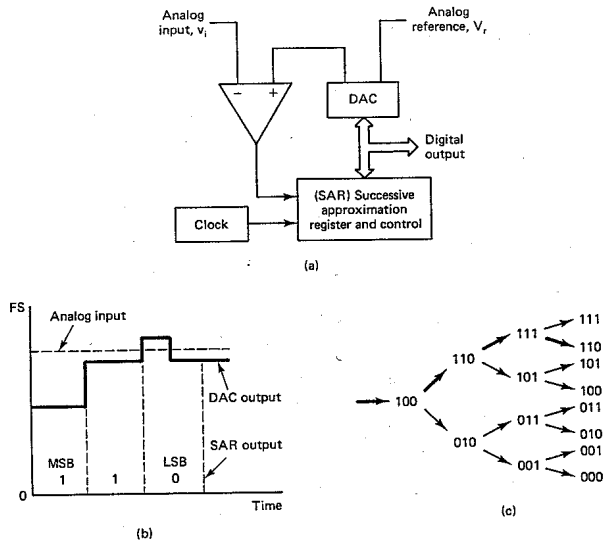


Figure 5.6 Successive-approximation ADC converter. (a) Block diagram. (b) Circuit waveforms. (c) Logic flow diagram.

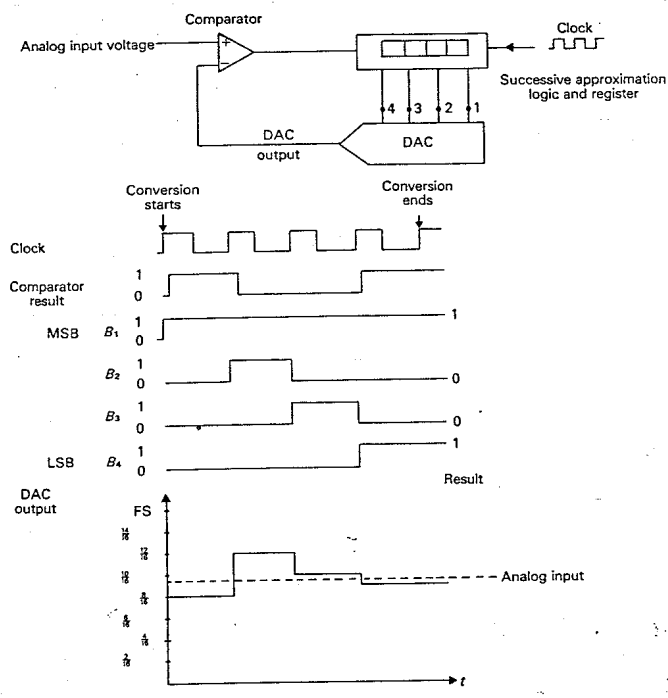

Successive-approximation ADC converter. (a) Block diagram. (b) Circuit waveforms. (c) Logic flow diagram.